# **CODICE RTL DEL REPERTORIO ISTRUZIONI**

Istruzione	μSequenza RTL	μOperazione
<b>FETCH</b> (COP: 00000000)	$PC \rightarrow MAR;$ $M[MAR] \rightarrow MBR;$ $MBR \rightarrow IR, INCR(PC) \rightarrow PC;$	μ <sub>1</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>3</sub>
<b>LOAD X</b> (COP: 00000001)	$IR_X \rightarrow MAR;$ $M[MAR] \rightarrow MBR;$ $MBR \rightarrow AC;$	μ <sub>4</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>5</sub>
LOAD @X (COP: 01000001)	$\begin{split} & IR_X \to MAR; \\ & M[MAR] \to MBR; \\ & MBR \to MAR; \\ & M[MAR] \to MBR; \\ & MBR \to AC; \end{split}$	μ <sub>4</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>6</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>5</sub>
<b>LOAD #X</b> (COP: 10000001)	$IR_X \rightarrow AC;$	$\mu_7$
<b>LOAD %X</b> (COP: 11000001)	$\begin{split} & IR_X \to A; \\ & PC \to B; \\ & A + B \to MAR \\ & M[MAR] \to MBR; \\ & MBR \to AC; \end{split}$	μ <sub>8</sub> μ <sub>9</sub> μ <sub>10</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>5</sub>
<b>STORE X</b> (COP: 00000010)	$IR_X \rightarrow MAR, AC \rightarrow MBR;$ $MBR \rightarrow M[MAR];$	μ <sub>11</sub> μ <sub>12</sub>
<b>ADD X</b> (COP: 00000011)	$IR_X \rightarrow MAR, AC \rightarrow A;$ $M[MAR] \rightarrow MBR;$ $MBR \rightarrow B;$ $A + B \rightarrow AC;$	μ <sub>13</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>14</sub> μ <sub>15</sub>
<b>SUB X</b> (COP: 00000100)	$\begin{split} & IR_X \to MAR,  AC \to A; \\ & M[MAR] \to MBR; \\ & MBR \to B; \\ & A - B \to AC; \end{split}$	μ <sub>13</sub> μ <sub>2</sub> μ <sub>14</sub> μ <sub>16</sub>
<b>JUMP X</b> (COP: 00000101)	$IR_X \rightarrow PC;$	μ <sub>17</sub>
JUMPZ X (COP: 00000110)	if $OR(AC) = 0$ then $IR_X \rightarrow PC$ ; else $\Phi$ ;	μ <sub>17</sub> μ <sub>0</sub>
IN (COP: 00000111)	fi IN → AC;	μ <sub>18</sub>
<b>OUT</b> (COP: 00001000)	$AC \rightarrow OUT;$	µ <sub>19</sub>

# **ELENCO DELLE MICRO-OPERAZIONI**

μOperazione	Codice RTL
$\mu_0$	Ф;
μ <sub>1</sub>	$PC \rightarrow MAR;$
µ <sub>2</sub>	$M[MAR] \to MBR;$
$\mu_3$	$MBR \to IR,  INCR(PC) \to PC;$
$\mu_4$	$IR_X \rightarrow MAR;$
$\mu_5$	$MBR \rightarrow AC;$
$\mu_6$	$MBR \rightarrow MAR;$
$\mu_7$	$IR_X \rightarrow AC;$
μ <sub>8</sub>	$IR_X \rightarrow A;$
µ <sub>9</sub>	$PC \rightarrow B;$
μ <sub>10</sub>	$A + B \rightarrow MAR$
μ <sub>11</sub>	$IR_X \rightarrow MAR, AC \rightarrow MBR;$
µ <sub>12</sub>	$MBR \rightarrow M[MAR]$
µ <sub>13</sub>	$IR_X \rightarrow MAR, AC \rightarrow A;$
<b>µ</b> <sub>14</sub>	$MBR \rightarrow B;$
<b>µ</b> <sub>15</sub>	$A + B \rightarrow AC;$
<b>µ</b> <sub>16</sub>	$A - B \rightarrow AC;$
μ <sub>17</sub>	$IR_X \rightarrow PC;$
µ <sub>18</sub>	$IN \rightarrow AC;$
<b>µ</b> <sub>19</sub>	$AC \rightarrow OUT;$

#### **ELENCO DELLE OPERAZIONI DELLA ALU**

AL <sub>0</sub>	AL <sub>1</sub>	$AL_2$	OPERAZIONE
0	0	0	В
0	0	1	B + 1
0	1	0	$\overline{B}$
0	1	1	- B
1	0	0	A + B
1	0	1	$A \wedge B$
1	1	0	A∨B
1	1	1	A – B

# **ELENCO DEI SEGNALI DI COMANDO**

SEGNALE a	SEGNALE DI CONTROLLO	DESCRIZIONE						
$a_0$	A <sub>IR</sub>	Abilitazione scrittura registro IR						
$a_1$	$Z_{IR}$	Azzeramento registro IR						
$\mathfrak{a}_2$	A <sub>PC</sub>	Abilitazione scrittura registro PC						
<b>Q</b> 3	$K_{PC}$	Incremento registro PC (se A <sub>PC</sub> = 1)						
<b>Q</b> <sub>4</sub>	$A_AC$	Abilitazione scrittura registro AC						
$a_5$	$A_{MAR}$	Abilitazione scrittura registro MAR						
$a_6$	$A_{MBR}$	Abilitazione scrittura registro MBR						
<b>a</b> <sub>7</sub>	S	Scrittura in memoria						
<b>Q</b> 8	L	Lettura dalla memoria						
<b>Q</b> 9	Е	Estensione del segno						
<b>a</b> <sub>10</sub>	$A_A$	Abilitazione scrittura registro A						
<b>a</b> <sub>11</sub>	$A_{B}$	Abilitazione scrittura registro B						
<b>Q</b> <sub>12</sub>	$AL_0$							
<b>Q</b> <sub>13</sub>	$AL_1$	Segnali di comando della ALU						
<b>Q</b> <sub>14</sub>	$AL_2$							
<b>a</b> <sub>15</sub>	$A_{T1}$	Abilitazione scrittura registro T1						
<b>a</b> <sub>16</sub>	K° <sub>T1</sub>	Comandi funzione registro T1:						
<b>Q</b> 17	K' <sub>T1</sub>	Incremento (01), Decremento (10), Libero (11)						
<b>a</b> <sub>18</sub>	$A_{T2}$	Abilitazione scrittura registro T2						
<b>a</b> <sub>19</sub>	K° <sub>T2</sub>	Comandi funzione registro T1:						
<b>a</b> <sub>20</sub>	K' <sub>T2</sub>	Incremento (01), Decremento (10), Libero (11)						
<b>Q</b> <sub>21</sub>	$X_1$	Identificano il componente che scrive sul						
<b>Q</b> <sub>22</sub>	<b>X</b> 0	BUS INDIRIZZI						
<b>Q</b> <sub>23</sub>	<b>y</b> 1	Identificano il componente che legge dal						
<b>Q</b> <sub>24</sub>	<b>y</b> <sub>0</sub>	BUS INDIRIZZI						
<b>Q</b> <sub>25</sub>	X <sub>2</sub>	11						
<b>Q</b> <sub>26</sub>	X <sub>1</sub>	Identificano il componente che scrive sul BUS DATI						
<b>Q</b> <sub>27</sub>	<b>X</b> <sub>0</sub>							
<b>Q</b> <sub>28</sub>	<b>y</b> <sub>3</sub>							
<b>Q</b> <sub>29</sub>	<b>y</b> <sub>2</sub>	Identificano il componente che legge dal						
<b>a</b> <sub>30</sub>	<b>y</b> 1	BUS DATI						
<b>Q</b> <sub>31</sub>	<b>y</b> 0							

#### **TABELLA DEI COMANDI**

		A <sub>IR</sub>	Zır	<b>A</b> Pc	<b>K</b> PC	AAC	Амав	Амвя	1.0			AA	A <sub>B</sub>	ΑL	AL,	AL <sub>2</sub>	A <sub>T1</sub>	Ę	٦	<b>А</b> т2	K° <sub>12</sub>	<b>K'</b> <sub>12</sub>	Bus Indirizzi Bus Dati		s Dati	
μ	CODICE RTL	⋖	Z	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	_	Ш	⋖	⋖	4 4 4		A A		× L	X,	×	×	×	<b>X</b> <sub>1</sub> <b>X</b> <sub>0</sub>	<b>y</b> <sub>1</sub> <b>y</b> <sub>0</sub>	$X_2X_1X_0$	<b>y</b> <sub>3</sub> <b>y</b> <sub>2</sub> <b>y</b> <sub>1</sub> <b>y</b> <sub>0</sub>					
		<b>a</b> <sub>0</sub>	αı	<b>a</b> <sub>2</sub>	<b>a</b> <sub>3</sub>	α4	$\mathfrak{a}_{\scriptscriptstyle 5}$	$a_6$	<b>a</b> <sub>7</sub>	<b>a</b> <sub>8</sub>	<b>a</b> <sub>9</sub>	<b>a</b> <sub>10</sub>	<b>a</b> <sub>11</sub>	<b>a</b> <sub>12</sub>	<b>a</b> 13	<b>a</b> <sub>14</sub>	<b>a</b> <sub>15</sub>	<b>a</b> <sub>16</sub>	<b>a</b> 17	<b>a</b> <sub>18</sub>	<b>a</b> 19	<b>a</b> <sub>20</sub>	a <sub>21</sub> a <sub>22</sub>	a <sub>23</sub> a <sub>24</sub>	$a_{25} a_{26} a_{27}$	a <sub>28</sub> a <sub>29</sub> a <sub>30</sub> a <sub>31</sub>
$\mu_0$	Φ;	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_	ı	0	_	_	0	_	_				
μı	$PC \rightarrow MAR;$	0	_	0	_	0	1	0	0	0	-	0	0	-	_	ı	0	_	_	0	_	_	10	0 1		
$\mu_2$	$M[MAR] \rightarrow MBR;$	0	_	0	_	0	0	1	0	1	_	0	0	-	_	-	0	_	_	0	_	_				
µ <sub>3</sub>	$MBR \to IR,  INCR(PC) \to PC;$	1	0	1	1	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_	ı	0	_	_	0	_	_			0 0 1	0011
<b>µ</b> 4	$IR_X \rightarrow MAR;$	0	_	0	_	0	1	0	0	0	-	0	0	_	ı	Í	0	_	_	0	ı	_	0 1	0 1		
$\mu_5$	$MBR \to AC;$	0	-	0	_	1	0	0	0	0	-	0	0	_	_	ı	0	_	_	0	_	-			0 0 1	0100
$\mu_6$	$MBR \rightarrow MAR;$	0	-	0	_	0	1	0	0	0	_	0	0	_	_	ı	0	_	_	0	_	_	0 0	0 1	0 0 1	0000
$\mu_7$	$IR_X \rightarrow AC;$	0	_	0	_	1	0	0	0	0	1	0	0	_	_	ı	0	_	_	0	_	_	0 1	0 0	000	0100
µ <sub>8</sub>	$IR_X \rightarrow A;$	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0	1	0	_	_	-	0	_	_	0	_	-	0 1	0 0	000	0101
µ <sub>9</sub>	PC → B;	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0	0	1	_	_	-	0	_	_	0	_	-	10	0 0	000	0110
µ <sub>10</sub>	$A + B \rightarrow MAR$	0	_	0	_	0	1	0	0	0	_	0	0	1	0	0	0	_	_	0	_	-	0 0	0 1	100	0000
μ <sub>11</sub>	$IR_X \rightarrow MAR, AC \rightarrow MBR;$	0	_	0	_	0	1	1	0	0	_	0	0	_	_	ı	0	_	_	0	_	_	0 1	0 1	011	0001
µ <sub>12</sub>	$MBR \rightarrow M[MAR]$	0	_	0	_	0	0	0	1	0	_	0	0	_	_	-	0	_	_	0	_	_				
µ <sub>13</sub>	$IR_X \rightarrow MAR, AC \rightarrow A;$	0	_	0	_	0	1	0	0	0	_	1	0	_	_	-	0	_	_	0	_	_	0 1	0 1	0 1 1	0101
µ <sub>14</sub>	$MBR \rightarrow B;$	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	1	_	-	-	0	_	_	0	_	-			0 0 1	0110
µ <sub>15</sub>	$A + B \rightarrow AC;$	0	_	0	_	1	0	0	0	0	_	0	0	1	0	0	0	_	_	0	_	-			100	0100
µ <sub>16</sub>	$A - B \rightarrow AC;$	0	-	0	_	1	0	0	0	0	_	0	0	1	1	1	0	_	_	0	-	_			100	0100
µ <sub>17</sub>	$IR_X \rightarrow PC;$	0	-	1	_	0	0	0	0	0	-	0	0	_	_	1	0	_	_	0	_	_	0 1	10		
µ <sub>18</sub>	$IN \rightarrow AC;$	0	-	0	_	1	0	0	0	0	-	0	0	_	_	-	0	_	-	0	-	-			010	0100
µ <sub>19</sub>	$AC \rightarrow OUT;$	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	0	-	-	-	0	-	_	0	-	_			011	0010

#### **ROM DELLA PARTE DI CONTROLLO**

La Parte di Controllo del Calcolatore (P.C.) utilizza un registro di stato a 3 bit, in quanto la  $\mu$ -sequenza più lunga da eseguire è composta da 5  $\mu$ -operazioni (vedi istruzione LOAD@ X).

La ROM della P.C. ha indirizzi a 11 bit (8 per i segnali istruzione  $I_7...I_0$ , 3 per i segnali condizione  $\beta_{AC}$ ,  $\beta_{T1}$  e  $\beta_{T2}$  e 3 per lo stato attuale  $y_2y_1y_0$ ) e parole di memoria a 35 bit (32 per i segnali di comando  $\alpha_0...\alpha_{31}$  e 3 per lo stato futuro  $y'_2y'_1y'_0$ ). Il registro IR deve essere azzerato al termine dell'esecuzione di ogni istruzione (a eccezione della FETCH). Il valore del segnale  $Z_{IR}$  è riportato in una colonna a parte (vedi ultima colonna).

		INDIRI	ZZO D	ELLA I	CONTENUTO DELLA ROM							
ISTRUZIONE	Segnali Istruzione		Segnal ondizio		c	Stato corrent	е		Stato futuro		Segnali d	
	l <sub>7</sub> l <sub>6</sub> l <sub>5</sub> l <sub>4</sub> l <sub>3</sub> l <sub>2</sub> l <sub>1</sub> l <sub>0</sub>	Вас	βт₁	Вт2	<b>y</b> 2	<b>y</b> 1	<b>y</b> o	<b>y'</b> 2	y'1	<b>y'</b> o	α <sub>0</sub> α <sub>31</sub> (μ)	Z <sub>IR</sub>
	00000000	1	-	_	0	0	0	0	0	1	μ1	0
FETCH	00000000	ı	_	_	0	0	1	0	1	0	$\mu_2$	0
	00000000	ı	_	_	0	1	0	0	0	0	$\mu_3$	0
	0000001	-	-	-	0	0	0	0	0	1	μ4	0
LOAD X	0000001	ı	_	_	0	0	1	0	1	0	$\mu_2$	0
	0000001	-	_	_	0	1	0	0	0	0	$\mu_5$	1
	01000001	-	-	-	0	0	0	0	0	1	μ4	0
	01000001	_	-	-	0	0	1	0	1	0	μ <sub>2</sub>	0
LOAD @X	01000001	_	-	-	0	1	0	0	1	1	μ <sub>6</sub>	0
	01000001	_	-	-	0	1	1	1	0	0	μ <sub>2</sub>	0
	01000001	_	-	-	1	0	0	0	0	0	<b>µ</b> <sub>5</sub>	1
LOAD #X	10000001	_	-	-	0	0	0	0	0	0	$\mu_7$	1
	11000001	_	-	-	0	0	0	0	0	1	μ <sub>8</sub>	0
	11000001	_	_	_	0	0	1	0	1	0	<b>µ</b> <sub>9</sub>	0
LOAD %X	11000001	_	-	-	0	1	0	0	1	1	μ <sub>10</sub>	0
	11000001	_	-	-	0	1	1	1	0	0	μ <sub>2</sub>	0
	11000001	_	-	-	1	0	0	0	0	0	<b>µ</b> <sub>5</sub>	1
OTODE V	0000010	-	-	-	0	0	0	0	0	1	μ11	0
STORE X	0000010	-	_	_	0	0	1	0	0	0	µ <sub>12</sub>	1
	00000011	_	-	-	0	0	0	0	0	1	μ <sub>13</sub>	0
400 V	00000011	_	_	_	0	0	1	0	1	0	µ <sub>2</sub>	0
ADD X	00000011	_	-	-	0	1	0	0	1	1	μ <sub>14</sub>	0
	00000011	_	-	-	0	1	1	0	0	0	µ <sub>15</sub>	1
	00000100	_	-	-	0	0	0	0	0	1	μ <sub>13</sub>	0
OUD V	00000100	_	-	_	0	0	1	0	1	0	<b>µ</b> 2	0
SUB X	00000100	_	-	_	0	1	0	0	1	1	μ <sub>14</sub>	0
	00000100	_	-	-	0	1	1	0	0	0	µ <sub>16</sub>	1
JUMP X	00000101	ı	-	-	0	0	0	0	0	0	μ <sub>17</sub>	1
IIIMD7 V	00000110	0	-	-	0	0	0	0	0	0	μ <sub>17</sub>	1
JUMPZ X	00000110	1	-	-	0	0	0	0	0	0	$\mu_0$	1
IN	00000111	1	-	-	0	0	0	0	0	0	µ <sub>18</sub>	1
OUT	00001000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	µ <sub>19</sub>	1